

Sadi'a Islam Rethka:

2023200000131

(1) So,

$1 + 3 + 1 = 5$ (odd), so the BJT is BC548.

collecting datasheet,


$$I_C = 2.0 \text{ mA}, V_{CE} = 5.0 \text{ V}$$

$$\beta (\text{min}) = 110$$

$$V_{CC} = 2V_{CE} = 10 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{110} = 0.01818 \text{ mA}$$

$$= 18.18 \times 10^{-3} \text{ mA}$$

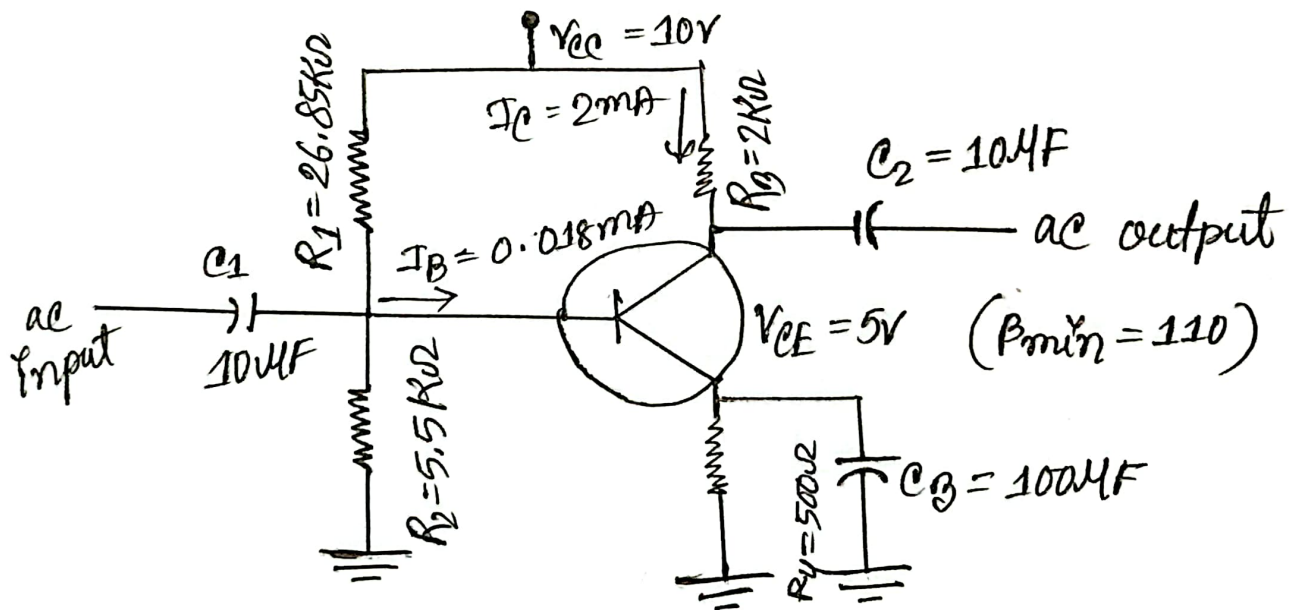

$$\begin{aligned} V_E &= \frac{1}{10} V_{CC} \\ &= \frac{1}{10} \times 10 \\ &= 1 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_E = R_F &= \frac{V_E}{I_E} = \frac{V_E}{I_C} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} \\ &= 500 \Omega \end{aligned}$$

$$V_{RC} = V_{CC} - V_{CE} - V_E$$

$$= 10 - 5 - 1$$

$$= 4V$$

$$\therefore R_C = \frac{V_{RC}}{I_C}$$

$$= \frac{4V}{2 \times 10^{-3} A}$$

$$= 2000 \Omega = 2 k\Omega$$

$$V_B = V_{BE} + V_E$$

$$= 0.7 + 1 = 1.7V$$

Now,

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$\Rightarrow 1.7 = \frac{5.5}{R_1 + 5.5} \times 10$$

$$\Rightarrow R_1 = 26.85 k\Omega$$

$$R_2 \leq \frac{1}{10} \beta R_E$$

$$\Rightarrow R_2 \leq \frac{1}{10} \times 110 \times 500 \Omega$$

$$\therefore R_2 \leq 5.5 k\Omega$$

$$\text{Now, } r_e = \frac{26 mV}{I_E} \approx \frac{26 mV}{I_C} = \frac{26 mV}{2 mA} = 13 \Omega$$

$$\text{Input Impedance, } Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$= \left(\frac{1}{26.85} + \frac{1}{5.5} + \frac{1}{110 \times 13 \times 10^{-3}} \right)^{-1}$$

$$= 1.088 k\Omega$$

$$\text{output impedance, } Z_{out} = R_C \parallel r_o \quad [r_o = \infty]$$

$$= \left(\frac{1}{R_C} + \frac{1}{r_o} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{R_C} + \frac{1}{\infty} \right)^{-1}$$

$$= R_C$$

$$= 2 k\Omega$$

Sathya Islam Rofoka

2023200000131

The sum of the last 3 digit $(2+3+1)=5$; odd

So, I Design a 5V relay module circuit.



Use, SRD-05VDC-SL-C

here,

$$I_{c sat} = 89.3 \text{ [datasheet]}$$

Using BC548 BJT

for 89.3 mA , $\beta = 300$ (110-800)

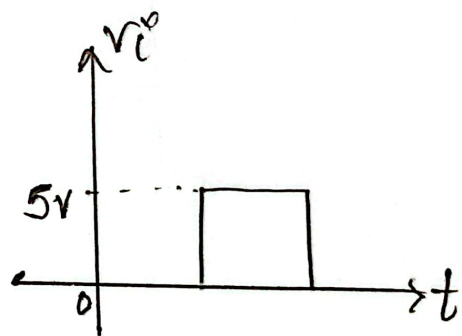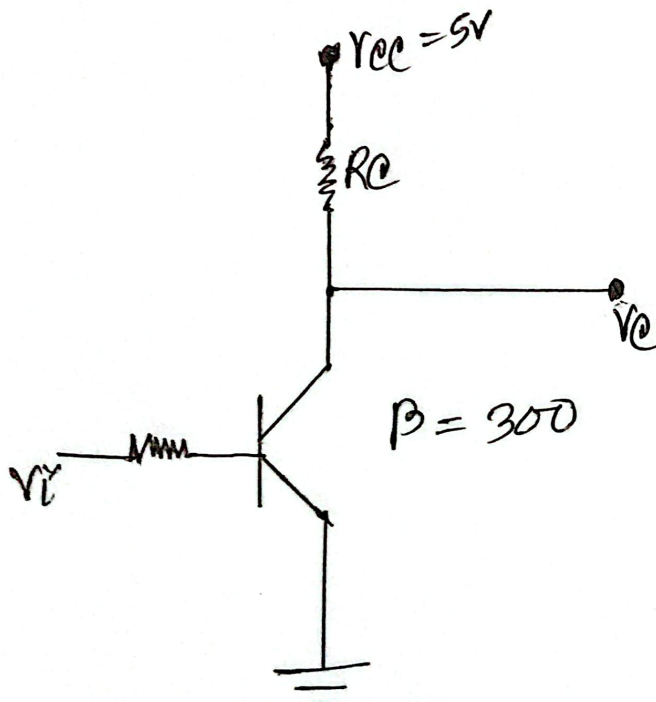


$$I_B > \frac{I_{c sat}}{\beta}$$

$$\Rightarrow I_B > \frac{89.3}{300}$$

$$\therefore I_B > 0.2977 \text{ mA}$$

$$\text{Let, } I_B = 0.35 \text{ mA}$$

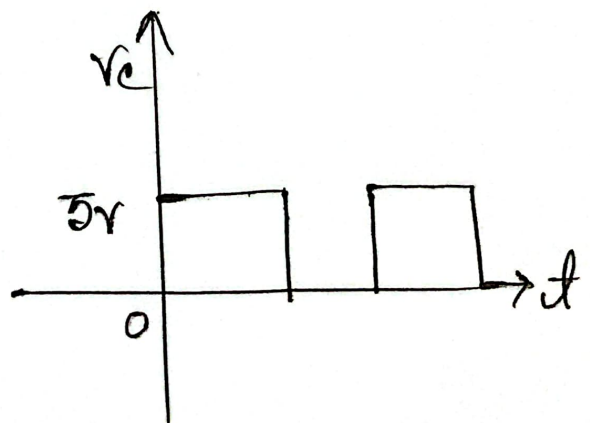

$$\begin{aligned}
 \therefore R_B &= \frac{V_i - 0.7}{I_B} \\
 &= \frac{2 - 0.7}{0.35} \\
 &= 12.285 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

